



Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo 740951

Experimento 05 - Implementação de um circuito sequencial utilizando Verilog

São Carlos - SP

2017

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Lorhan Sohaky de Oliveira Duda Kondo 740951

Experimento 05 - Implementação de um circuito sequencial utilizando Verilog

Orientador: Fredy João Valente

Universidade Federal de São Carlos - UFSCar

Departamento de Computação

Ciência da Computação

Laboratório de Circuitos Digitais

São Carlos - SP

2017

Lista de ilustrações

Figura 1 – Ilustração da máquina de estado do problema da garagem.	9
Figura 2 – Resultado da compilação do código da máquina de estado do problema da garagem.	12

Lista de tabelas

Lista de quadros

Quadro 1 – Lista das entradas da máquina de estado do problema da garagem. . .	8
Quadro 2 – Significados dos estados relacionando com os estados reais do problema proposto.	9

Lista de abreviaturas e siglas

FPGA	<i>Field Programmable Gate Array</i> - Arranjo de Portas Programáveis em Campo
LED	<i>Light Emitting Diode</i> - Diodo emissor de luz

Sumário

1	RESUMO	7
2	DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DO EXPERIMENTO	8
2.1	Passo 1 – Desenhar a máquina de estado	8
2.2	Passo 2 - Escrever um código Verilog para a máquina de estado . .	9
3	AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXPERIMENTO	15
4	ANÁLISE CRÍTICA E DISCUSSÃO	16

1 Resumo

A ideia deste experimento é implementar uma máquina de estado utilizando, a linguagem de descrição de *hardware*, Verilog. A máquina tenta representar uma situação do mundo real de um portão de garagem, conforme o cenário proposto abaixo:

Considere o cenário de um controle para um portão de garagem. Em um estado inicial, o portão está fechado. Caso um acionador externo seja selecionado, o portão abre. Caso o portão esteja aberto e o acionador externo seja selecionado, o portão fecha. O portão nunca abre e fecha ao mesmo tempo. O trilho no qual o portão se desloca é equipado com dois sensores que indicam quando o portão está completamente aberto e quando está completamente fechado. O motor não deve tentar abrir o portão quando esse estiver aberto e nem deve fechá-lo quando este já estiver fechado.

Para maior segurança dos usuários, o motor está equipado com um aviso luminoso que deve ser acesso quando o portão se desloca.

Deve-se assumir que não é possível parar o portão enquanto ele estiver abrindo ou fechando, mas é possível que o usuário aperte o acionador externo enquanto o portão estiver se deslocando. Nesse caso, se o portão estiver abrindo, ele deve passar a fechar e vice-versa.

Para solucionar tal problema e facilitar sua resolução, dividiu-se o processo em três passos:

1. Desenhar a máquina de estado para o cenário em questão;
2. Escrever um código Verilog para a máquina de estado no passo anterior;
3. Executar o código na *Field Programmable Gate Array* - Arranjo de Portas Programáveis em Campo (FPGA) e simulação.

Além disso, escolheu-se uma máquina de estado qualquer para estudar como implementá-la em Verilog.

2 Descrição da execução do experimento

2.1 Passo 1 – Desenhar a máquina de estado

Com o problema em questão, tem-se em mente que trata-se de um portão de garagem que move-se horizontalmente, ou seja, da esquerda para direita e vise e versa, deste modo o portão abriria para a esquerda e fecharia para a direita. Assim, para a elaboração da máquina¹, considerou-se as entradas conforme o [Quadro 1](#).

Quadro 1 – Lista das entradas da máquina de estado do problema da garagem.


Entrada	Valor lógico 0	Valor lógico 1
Botao (b)	Abrir	Fechar
Aberto (a)	Não aberto	Totalmente aberto
Fechado (f)	Não fechado	Totalmente fechado
Motor (m)	Motor desligado	Motor ligado
Sentido (s)	Esquerda	Direita

Fonte: Próprio Autor

Com as entradas descritas no [Quadro 1](#) elaborou-se a máquina conforme a [Figura 1](#).

¹ Preferiu-se a utilização de uma máquina de Moore por haver conhecimento prévio deste tipo de máquina.

Figura 1 – Ilustração da máquina de estado do problema da garagem.

 

Nota: A entrada está no formato (b, a, f, m, s). Os significados dos estados estão no [Quadro 2](#).

Quadro 2 – Significados dos estados relacionando com os estados reais do problema proposto.

Estado	Significado
A	Totalmente fechado
B	Abrindo
C	Totalmente aberto
D	Fechando

Fonte: Próprio Autor

2.2 Passo 2 - Escrever um código Verilog para a máquina de estado

Para a realização deste passo, foram utilizados o programa Quartus 13.0 SP 1 e a placa FPGA Cyclone II - EP2C20F484C7.

Com a máquina de estado pronto, criou-se a código em Verilog, que no estado "totalmente aberto" apresenta A no *display*, no estado "totalmente fechado" apresenta

F no *display*, no estado "abrindo" acende um *Light Emitting Diode* - Diodo emissor de luz (LED) verde e no estado "fechando" acende um LED vermelho. Nos estados "abrindo" e "fechando" o *display* apresenta 0. O código da máquina de estado encontra-se no [Código 2.1](#) e o resultado da compilação na [Figura 2](#).

Código 2.1 – Código da máquina de estado do problema da garagem.

```
module inicial ( botao, aberto, fechado, motor, sentido, ledVerde,
    ledVermelho, display, clock );
input botao, aberto, fechado, motor, sentido, clock;
output ledVerde, ledVermelho;
output [6:0] display;

reg [1:0] estado;
reg [4:0] entrada;

reg [6:0] tmpDisplay;
reg tmpLedVerde, tmpLedVermelho;

parameter Fechado = 2'b00, Abrindo = 2'b01, Aberto = 2'b10, Fechando =
    2'b11;

initial estado = Fechado;

always @(posedge clock)begin
    entrada[4] = botao;
    entrada[3] = aberto;
    entrada[2] = fechado;
    entrada[1] = motor;
    entrada[0] = sentido;

    case( estado )
        Fechado: begin
            tmpDisplay = 7'b0001110;
            tmpLedVerde = 0;
            tmpLedVermelho = 0;

            if( entrada == 5'b10110 ) // botao = 1 & aberto = 0
            & fechado = 1 & motor = 1 & sentido = 0
                estado = Abrindo;
        end

        Abrindo: begin
            tmpDisplay = 7'b1000000;
            tmpLedVerde = 1;
            tmpLedVermelho = 0;

            if( entrada == 5'b10010 ) // botao = 1 & aberto = 0
```

```

    & fechado = 0 && motor = 1 & sentido = 0
        estado = Aberto;
        if( entrada == 5'b00010 ) // botao = 0 & aberto = 0
    & fechado = 0 & motor = 1 & sentido == 0
        estado = Fechando;
    end

    Aberto: begin
        tmpDisplay = 7'b0001000;
        tmpLedVerde = 0;
        tmpLedVermelho = 0;

        if( entrada == 5'b01011 ) // botao = 0 & aberto = 1
    & fechado = 0 & motor = 1 & sentido = 1
            estado = Fechando;
        end

    Fechando: begin
        tmpDisplay = 7'b1000000;
        tmpLedVerde = 0;
        tmpLedVermelho = 1;

        if( entrada == 5'b10011 ) // botao = 1 & aberto = 0
    & fechado = 0 & motor = 1 & sentido = 1
            estado = Abrindo;
            if( entrada == 5'b00011 ) // botao = 0 & aberto = 0
    & fechado = 0 & motor = 1 & sentido = 1
                estado = Fechado;
            end
        end

        default: estado = Fechado;

    endcase

end

assign display= tmpDisplay;
assign ledVerde = tmpLedVerde;
assign ledVermelho = tmpLedVermelho;

endmodule

module maquina( SW, LEDG, LEDR, HEX0, CLK );
    input [4:0] SW;
    input CLK;
    output [0:0] LEDG, LEDR;
    output [6:0] HEX0;

```

```

    inicial a( SW[4], SW[3], SW[2], SW[1], SW[0], LEDG[0], LEDR[0], HEX0,
              CLK);
endmodule

```

Nota: Para as entradas não mapeadas, a máquina mantém-se no estado atual.

Figura 2 – Resultado da compilação do código da máquina de estado do problema da garagem.

Flow Summary	
Flow Status	Successful - Thu Dec 07 16:56:53 2017
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	maquina
Top-level Entity Name	maquina
Family	Cyclone II
Device	EP2C20F484C7
Timing Models	Final
Total logic elements	20 / 18,752 (< 1 %)
Total combinational functions	20 / 18,752 (< 1 %)
Dedicated logic registers	10 / 18,752 (< 1 %)
Total registers	10
Total pins	15 / 315 (5 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 239,616 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 52 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Para a realização dos testes, criou-se um *test bench* conforme o [Código 2.2](#). Além disto, fez-se o *deploy* na FPGA².

Código 2.2 – Código de *test bench* da máquina do problema da garagem.

```

module maquina_TB;
    integer a;

    wire ledVerde, ledVermelho;
    wire [6:0] HEX;
    reg [4:0] val;
    reg clock;

    inicial i( a[4], a[3], a[2], a[1], a[0], ledVerde, ledVermelho, HEX,
              clock);

```

² Os resultados dos testes e simulações encontram-se na Avaliação dos resultados.

```

//Alterando clock
always begin
    clock <= 0;
    #25;
    clock <= 1;
    #25;
end

initial begin
    $display("\tSistema Porta\n");
    $display(" Estado | Entrada | LG | LR | HEX");
    $display("-----");

    //Estado Fechado
    #50
    a=0;#100 // a = 00000
    $write( " Fechado | %x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a
[1], a[0], ledVerde, ledVermelho);
    if( HEX == 7'b0001110 ) $display( " F" ); if( HEX == 7'b1000000 )
$display ( " 0" ); if( HEX == 7'b0001000 ) $display( " A" );

    //Estado Abrindo
    a=22;#100 // a = 10110
    $write( " Abrindo | %x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a
[1], a[0], ledVerde, ledVermelho);
    if( HEX == 7'b0001110 ) $display( " F" ); if( HEX == 7'b1000000 )
$display ( " 0" ); if( HEX == 7'b0001000 ) $display( " A" );

    //Estado Aberto
    a=18;#100 // a = 10010
    $write( " Aberto | %x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a
[1], a[0], ledVerde, ledVermelho);
    if( HEX == 7'b0001110 ) $display( " F" ); if( HEX == 7'b1000000 )
$display ( " 0" ); if( HEX == 7'b0001000 ) $display( " A" );

    //Estado Fechando
    a=11;#100 // a = 01011
    $write( "Fechando | %x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a
[1], a[0], ledVerde, ledVermelho);
    if( HEX == 7'b0001110 ) $display( " F" ); if( HEX == 7'b1000000 )
$display ( " 0" ); if( HEX == 7'b0001000 ) $display( " A" );

    //Estado Fechado
    #50
    a=3;#100 // a = 00011
    $write( " Fechado | %x%x%x%x%x | %x | %x |", a[4], a[3], a[2], a

```

```
[1], a[0], ledVerde, ledVermelho);  
    if( HEX == 7'b0001110 ) $display( "  F" ); if( HEX == 7'b1000000 )  
    $display ( "  0" ); if( HEX == 7'b0001000 ) $display( "  A" );  
end  
endmodule
```

3 Avaliação dos resultados do experimento

Apresentar os resultados da simulação em software e da utilização do Kit DE1 e/ou protoboard. Utilizar figuras, descrevê-las e discuti-las.

4 Análise crítica e discussão

O [Código 2.1](#) engloba todos as entradas, todos os estados e suas saídas, assim, se fosse um circuito sequencial, englobaria o circuito de excitação, circuito de memória e o circuito de saída.

Apresentar a visão do grupo sobre o experimento, apresentando pontos fáceis e de dificuldades para a realização do mesmo. Comente se os resultados obtidos representam o comportamento esperado do grupo para o circuito, fazendo relação com o conteúdo teórico.